
Q2

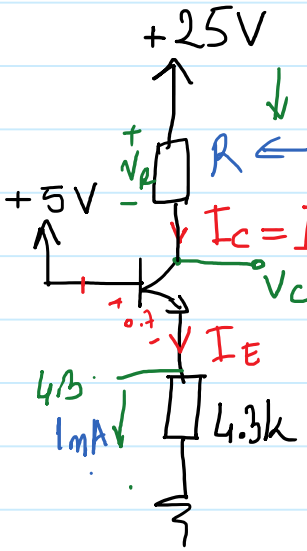

$\alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$

$V_C = ?$

$V_R = R \cdot 0.99mA$ $\quad V_C = 25 - V_R$