

Q1

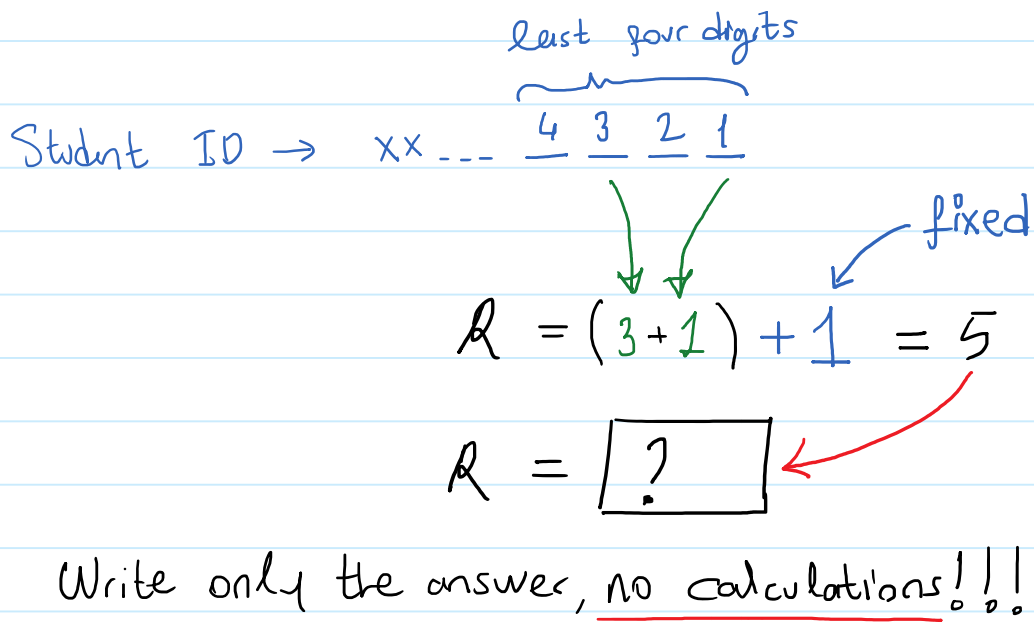

Write only the answer, no calculations!!!

Q2

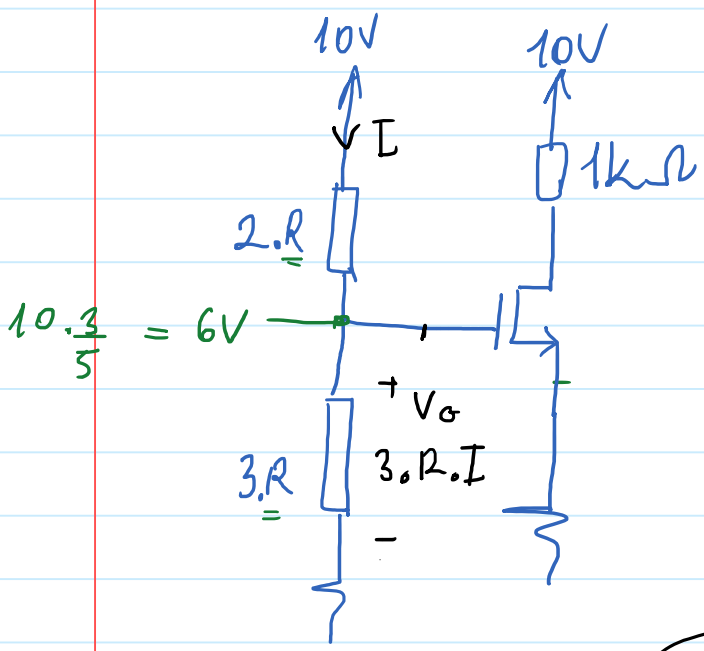

$V_T = 1V$

$V_{OV} = V_{GS} - V_T = ?$

$$I = \frac{10}{5.R}$$

$$V_G = 3.\cancel{R}.\frac{10}{5.\cancel{R}} = 6V$$

$V_{OV} = V_G - V_S - V_T = 6 - 0 - 1 = \boxed{5V}$