
Q1

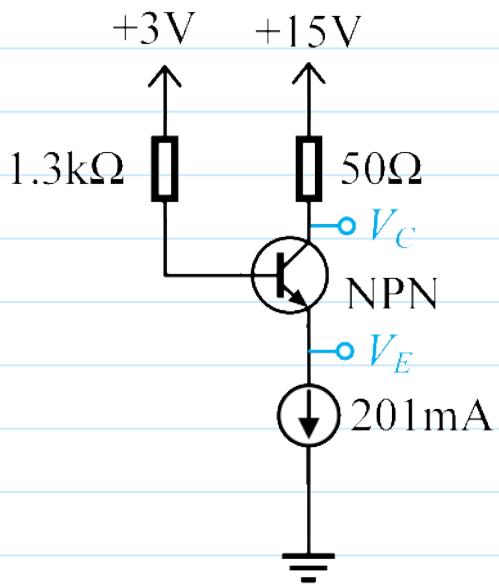


ACTIVE

$\beta = 200$

$V_E = ?\ (1V)$

$V_C = ?\ (5V)$

Q2

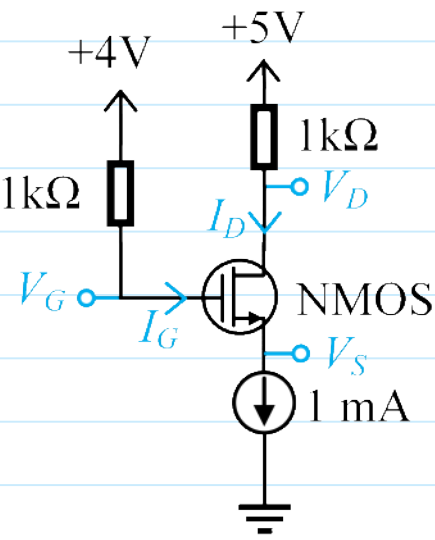

SATURATION

$I_D = \frac{1}{2} k_n V_{OV}^2$

$V_{OV} > 0$

$V_T = 1$ V

$k_n = 2$ mA/V^2

I_G = ? (0A)

V_G = ? (4V)

I_D = ? (1mA)

V_D = ? (4V)

V_{OV} = ? (1V)

V_S = ? (2V)